


|          |                      |            |
|----------|----------------------|------------|
| Thema:   | Logische Schaltungen | Datum:     |
| Aufgabe: | Parallelschaltung    | Blatt Nr.: |

Funktion:

Taster T1 gedrückt → La1 leuchtet

Taster T2 gedrückt → La2 leuchtet

Taster T3 gedrückt → La3 leuchtet

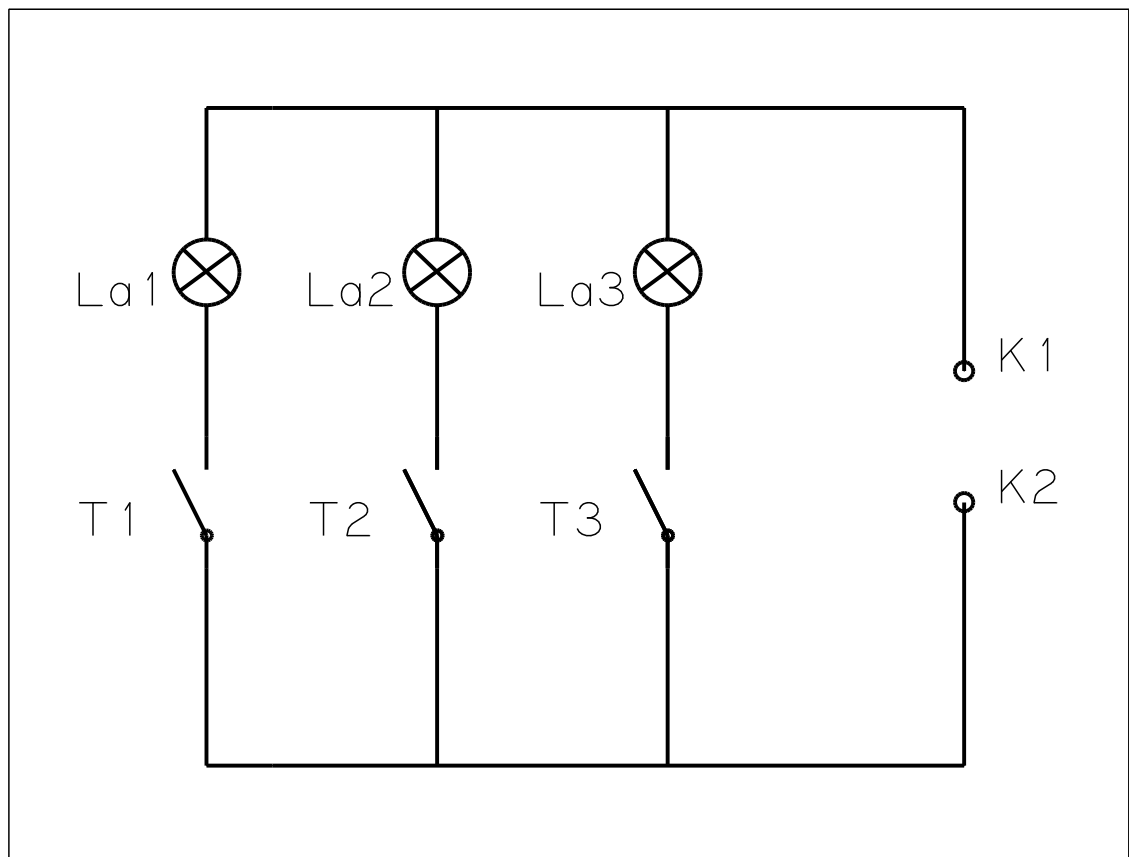

Aufgabe:

1. Schaltplan entwickeln (Skizze)
2. Schaltplan zeichnen, beschriften
3. Funktion dem Lehrer erklären.
4. Schaltung aufbauen.
5. Funktion prüfen.

|       |         |
|-------|---------|
| Name: | Klasse: |
|-------|---------|

