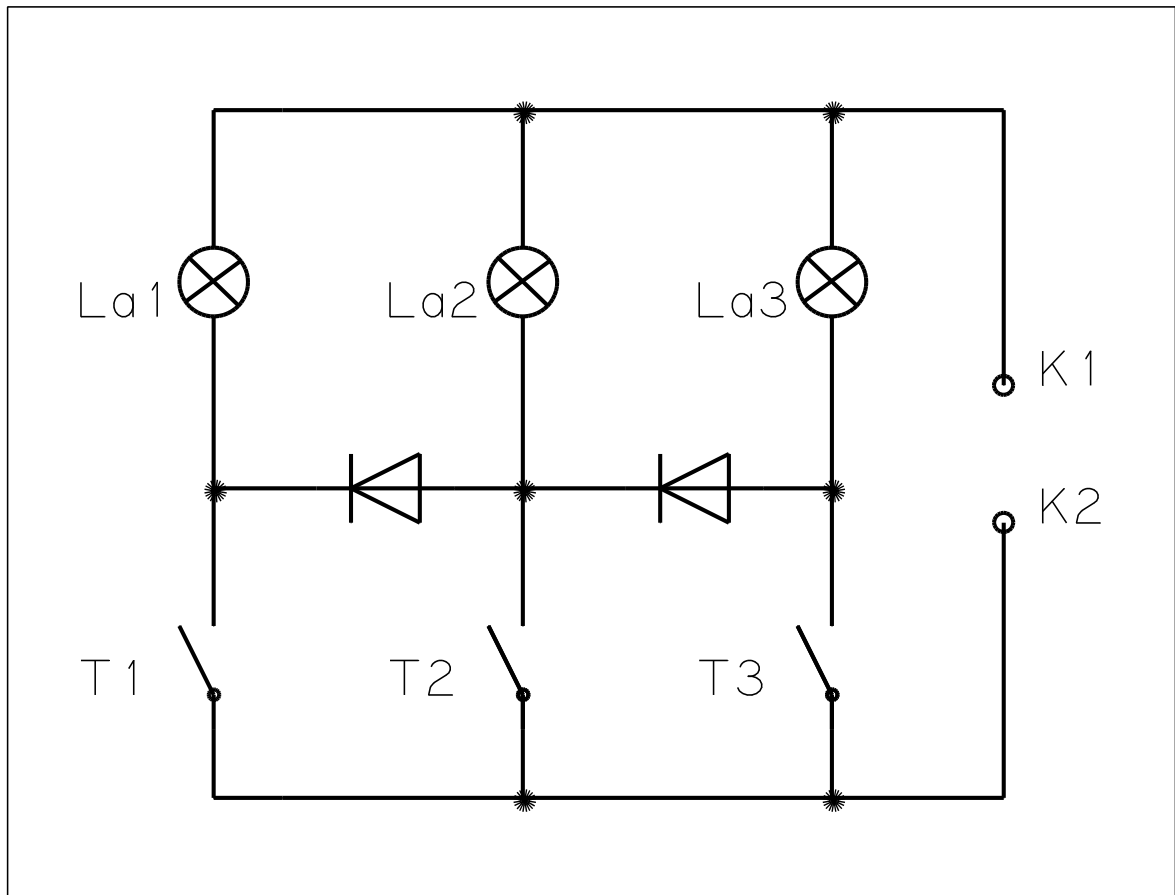


Thema:	AWT 8	Datum:
Aufgabe:	Logische Schaltungen	Seite 1 von 1

Funktion:

Taster T1 gedrückt → La1 leuchtet
 Taster T2 gedrückt → La1 + La2 leuchten
 Taster T3 gedrückt → La1 + La2 + La3 leuchten



Aufgabe:

1. Schaltplan entwickeln (Skizze)
2. Schaltplan zeichnen, beschriften
3. Funktion dem Lehrer erklären.
4. Schaltung aufbauen.
5. Funktion prüfen.

Name:	Klasse:
-------	---------